

# Introducció als Computadors

## Tema 13: Computador SISC von Neumann

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC13c.pdf>

Enric Morancho  
([enricm@ac.upc.edu](mailto:enricm@ac.upc.edu))

Departament d'Arquitectura de Computadors  
Facultat d'Informàtica de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona


2020-21, 1<sup>er</sup> quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0

- A una màquina von Neumann el codi és automodificable
  - A IC **no** escriurem codi automodificable
  - Antigament, s'utilitzava per optimitzar programes [1]
  - Ara, virus i altre *malware* ho utilitzen per a dificultar la seva detecció
  - A processadors "von Neumann" actuals, es tracta com a cas excepcional
    - Realment implementen *Modified Harvard architecture* (*Split cache*) [2]
    - Arquitectura dels vostres PC's, portàtils, mòbils, ...
- *Core War*
  - Joc de programació on dos programes en execució a una màquina virtual competeixen per sobre-escriure's i provocar un error en l'altre



[1]

 

[3]

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions

- Implementarem nova instrucció JALR
- Determinarem el temps de cicle mínim del computador Von Neumann
- Estudiarem el comportament dels senyals de modificació d'estat
  - Wr-Mem, Rd-In i Wr-Out
- Compararem rendiments del tres computadores
  - Harvard unicycle, Harvard multicicle i Von Neumann

- Introducció
- **Instrucció JALR**
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions

- Afegirem la darrera instrucció de LM al repertori SISA
- *Jump Address and Link Register*
  - Imprescindible per a expressar en LM crides/retorns a rutines
  - Guarda el valor actual del PC a un registre i assigna al PC un nou valor
- Sintaxi ensamblador:
  - JALR Rd, Ra
    - Format 2-R
- Semàntica:
  - $PC = PC + 2$ ;  $tmp = Ra \& (\sim 1)$ ;  $Rd = PC$ ;  $PC = tmp$ ;
  - Amb  $Ra \& (\sim 1)$  força que el nou valor del PC sigui parell
- Codificació en llenguatge màquina:
  - 0111 aaa ddd xxxxxx
    - Els 6 bits baixos de la codificació són irrelevantes

16-bit Instruction																Mnemonic	Format
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
0	0	0	0	a	a	a	b	b	b	d	d	d	f	f	f	AND, OR, XOR, NOT, ADD, SUB, SHA, SHL CMPLT, CMPLT, -, CMPEQ, CMPLTU, CMPLTU, -, -	3R
0	0	0	1	a	a	a	b	b	b	d	d	d	f	f	f		
0	0	1	0	a	a	a	d	d	d	n	n	n	n	n	n		
0	0	1	1	a	a	a	d	d	d	n	n	n	n	n	n	LD	2R
0	1	0	0	a	a	a	b	b	b	n	n	n	n	n	n		
0	1	0	1	a	a	a	d	d	d	n	n	n	n	n	n		
0	1	1	0	a	a	a	b	b	b	n	n	n	n	n	n		
0	1	1	1	a	a	a	d	d	d	x	x	x	x	x	x		
1	0	0	0	a	a	a	0	n n n n n n n n								BZ	1R
							1	n n n n n n n n								BNZ	
1	0	0	1	d	d	d	0	n n n n n n n n								MOVI	
							1	n n n n n n n n								MOVHI	
1	0	1	0	d	d	d	0	n n n n n n n n								IN	
				a	a	a	1	n n n n n n n n								OUT	

- El càlcul de  $Ra \& (\sim 1)$  el farem amb una nova funcionalitat de la ALU
  - Tal i com està implementat el mòdul de memòria, els accessos a *word* ja es fan a l'adreça  $ADDR\_MEM \& (\sim 1)$
  - No passaria res si el PC tingués un valor senar
  - Ho implementem per complir l'especificació de la instrucció

F			OP			
$b_2$	$b_1$	$b_0$	1 1	1 0	0 1	0 0
0	0	0	---	X	CMPLT (X, Y)	AND (X, Y)
0	0	1	---	Y	CMPLT (X, Y)	OR (X, Y)
0	1	0	---	MOVHI(X, Y)	---	XOR(X, Y)
0	1	1	---	$X \& (\sim 1)$	CMPEQ (X, Y)	NOT (X)
1	0	0	---	---	CMPLTU (X, Y)	ADD (X, Y)
1	0	1	---	---	CMPLTU (X, Y)	SUB (X, Y)
1	1	0	---	---	---	SHA(X, Y)
1	1	1	---	---	---	SHL(X, Y)

- Els detalls de d'aquesta nova funcionalitat de la ALU els teniu a la documentació de l'assignatura




- Utilitza 4 nodes: *Fetch*, *Decode* i dos de càlcul
  - Jalr1: per carregar a R@ el nou valor del PC
  - Jalr2: per carregar a PC el valor de R@ i a Rd el valor de PC

Estado	Acciones	Palabra de control compactada
F	$IR \leftarrow Memw[PC] //$ $PC \leftarrow PC + 2$	$R@/Pc=0$ , $Byte=0$ , $Ldlr=1$ , $Pc/Rx=1$ , $N=0x0002$ , $Ry/N=0$ , $OP=00$ , $F=100$ , $Alu/R@=1$ , $LdPc=1$ .
D	$R@ \leftarrow PC + SE(N8)*2 //$ $(RX \leftarrow Ra) //$ $(RY \leftarrow Rb)$	$N=SE(IR<7..0>)*2$ , $Pc/Rx=1$ , $Ry/N=0$ , $OP=00$ , $F=100$ .
Jalr1	$R@ \leftarrow RX \& (\sim 1)$	$Pc/Rx=0$ , $OP=10$ , $F=011$ .
Jalr2	$PC \leftarrow R@ //$ $Rd \leftarrow PC$	$Alu/R@=0$ , $LdPc=1$ , $Pc/Rx=1$ , $OP=10$ , $F=000$ , $P/I/L/A=00$ , $WrD=1$ , $@D=IR<8..6>$ .

- Es podria fer amb un únic node de càlcul?
  - No, perquè fem dos usos de la ALU
    - Per calcular el nou valor del PC
    - Per copiar el valor del PC a Rd del REGILE
- I si afegíssim un camí directe des del PC al REGFILE?
  - En paral·lel, podrà guardar el PC a Rd i fer un càlcul amb l'ALU

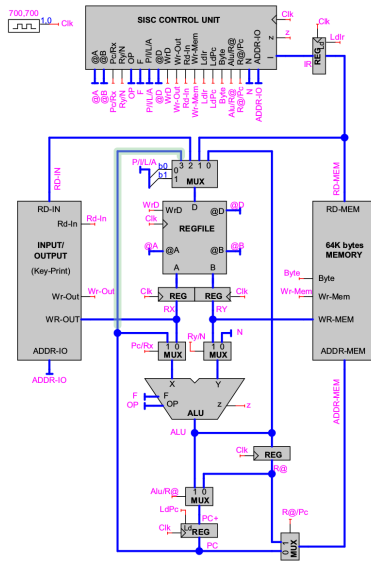- Nou camí PC → REGFILE
  - Sense passar per la ALU





- Utilitzarà 3 nodes: *Fetch*, *Decode* i un de càlcul
  - Jalr: carrega al PC el valor de  $Ra \& (\sim 1)$  i a  $Rd$  el valor de PC

Estado	Acciones	Palabra de control compactada
F	$IR \leftarrow Memw[PC] //$ $PC \leftarrow PC + 2$	$R@/Pc=0$ , $Byte=0$ , $Ldlr=1$ , $Pc/Rx=1$ , $N=0x0002$ , $Ry/N=0$ , $F=100$ , $OP=00$ , $Alu/R@=1$ , $LdPc=1$ .
D	$R@ \leftarrow PC + SE(N8)*2 //$ $(RX \leftarrow Ra) // (RY \leftarrow Rb)$	$N=SE(IR<7..0>)*2$ , $Pc/Rx=1$ , $Ry/N=0$ , $F=100$ , $OP=00$ .
Jalr	$PC \leftarrow RX \& (\sim 1) //$ $Rd \leftarrow PC$	$Pc/Rx=0$ , $OP=10$ , $F=011$ , $Alu/R@=1$ , $LdPc=1$ , $P//L/A=11$ , $WrD=1$ , $@D=IR<8..6>$ .

- És la implementació que utilitzarem
- Paraula de control per a l'estat Jarl de la instrucció JARL  $R7$ ,  $R0$ 
  - Senyals imprescindibles ( $@A$ ,  $@B$  i ADDR-IO són irrelevants en aquest estat, tot i que podríem saber-ne el valor)

@A			@B			Pc/Rx	Ry/N	OP		F			P//L/A		@D			WrD	Wr-Out	Rd-In	Wr-Mem	Ldlr	LdPc	Byte	Alu/R@	R@/Pc	N (hexa)				ADDR-IO (hexa)		
x	x	x	x	x	x	0	x	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	x	1	x	1	x	X	X	X	X	X	X

# Graf d'estats de la UC (amb JALR)

 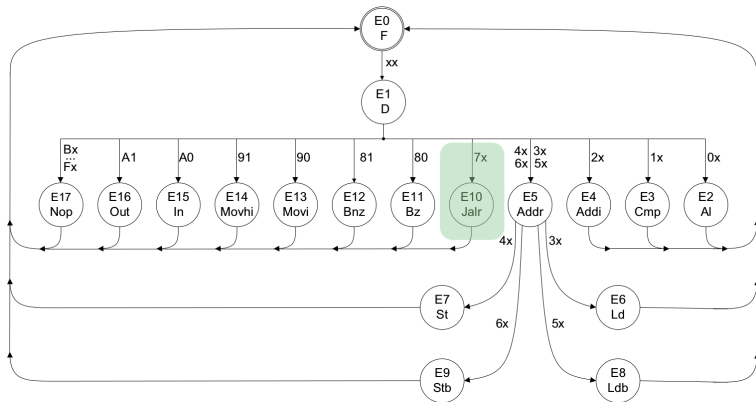

CO: Código de operación de la Instrucción en hexadecimal ( $I_{15}I_{14}I_{13}I_{12}$ )

e: Extensión del código de operación ( $I_8$ )

Q: Estado en hexadecimal

ROMout: Mnemotécnico que indica la salida de la ROM\_OUT del CONTROL

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P//L/A1	P//L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0
10	1	1	0	0	0	1	x	x	x	1	0	x	1	1	1	0	x	x	1	0	1	1	0	1

- Com sempre actualitza el PC, tant Bz com Bnz han de valer "1"
  - Anàleg a l'estat de *Fetch*
- El bus P/I/L/A ha de valer "11" perquè és l'entrada que encamina el valor del PC a l'entrada del REGFILE
- La funció de la ALU és OP=10 i F=011 (calcular  $X \& (\sim 1)$ )

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions

- Estudiarem el comportament dels estats potencialment més lents:
  - *Fetch, Decode, Ldb i Cmp* (en particular, el cas CMPLE)
- Els  $T_p$  dels blocs seran els mateixos que quan vàrem estudiar el computador Harvard
  - $T_p(\text{NOT}) = 10 \text{ u.t.}$
  - $T_p(\text{And-2}) = T_p(\text{Or-2}) = 20 \text{ u.t.}$
  - $T_p(\text{FF}) = 100 \text{ u.t.}$
  - $T_{acc}(32\text{KB-RAM}) = 800 \text{ u.t.}$ 
    - Temps d'accés (lectura) a un mòdul de memòria RAM
- Alguns casos:
  - $T_p(\text{ROM\_Q+}) = 120 \text{ u.t.}$  i  $T_p(\text{ROM\_OUT}) = 60 \text{ u.t.}$
  - $T_p(\text{MUX-2-1-Sel}) = 50 \text{ u.t.}$  i  $T_p(\text{MUX-2-1-Data}) = 40 \text{ u.t.}$
  - $T_p(\text{ALU}_{ADD}) = 860 \text{ u.t.}$
  - $T_p(\text{MEM}_{Ldb}) = 880 \text{ u.t.}$  i  $T_p(\text{MEM}_{Ld}) = 840 \text{ u.t.}$

- Lectura instrucció:

- $REG_Q \rightarrow R@/PC \rightarrow ADDR\_MEM \rightarrow RDMEM \rightarrow IR$
- $T_p = 100 \text{ (REG\_Q)} + 60 \text{ (ROM OUT)} + 50 \text{ (mux R@/PC sel)} + 840 \text{ (Memòria Ld)} + 40 \text{ (dada registre càrrega IR)} = 1.090 \text{ u.t.}$

- $PC = PC + 2$

- $REG_Q \rightarrow M \times N \rightarrow N \rightarrow Ry/N \rightarrow ALU \rightarrow Alu/R@ \rightarrow PC$
- $T_p = 100 \text{ (REG\_Q)} + 60 \text{ (ROM OUT)} + 90 \text{ (MUX}_{4-1} \text{ M} \times \text{N selecció)} + 40 \text{ (Mux Ry/N Dada)} + 860 \text{ (ALU ADD)} + 40 \text{ (MUX}_{2-1} \text{ Alu/R@ dada)} + 40 \text{ (dada registre càrrega PC)} = 1.230 \text{ u.t.}$

- Conclusió, l'etapa de *Fetch* imposa que  $T_c \geq 1.230 \text{ u.t.}$



- Càlcul següent estat UC:
  - $REG_Q \rightarrow Q^+ \rightarrow REG_Q$
  - $T_p = 100 \text{ (REG } Q) + 120 \text{ (ROM } Q+) = 220 \text{ u.t.}$
- Lectura de registres
  - $IR \rightarrow REGFILE \rightarrow RX/R_Y$
  - $T_p = 100 \text{ (IR)} + 130 \text{ (REGFILE } MUX_{8-1} \text{ selecció)} = 230 \text{ u.t.}$
- Càlcul adreça destí del salt
  - $REG_Q \rightarrow M \times N \rightarrow N \rightarrow R_y/N \rightarrow ALU \rightarrow R@$
  - $T_p = 100 \text{ (REG\_Q)} + 60 \text{ (ROMOUT)} + 90 \text{ (MUX}_{4-1} \text{ M} \times N \text{ selecció)} + 40 \text{ (Mux } R_y/N \text{ Dada)} + 860 \text{ (ALU ADD)} = 1.150 \text{ u.t.}$
- Conclusions:
  - L'estat *Decode* imposa que  $T_c \geq 1.150 \text{ u.t.}$
  - És menys restrictiu que *Fetch*

- Ldb: Accés a memòria i escriptura a REGFILE:
  - $REG_Q \rightarrow R@/PC \rightarrow ADDR\_MEM \rightarrow RD\_MEM \rightarrow P/I/L/A \rightarrow REGFILE$
  - $T_p = 100 (REG\_Q) + 60 (ROMOUT) + 50 (MUX_{2-1} R@/PC \text{ selecció}) + 880 (RAM \text{ Ldb}) + 80 (MUX_{4-1} P/I/L/A) + 40 (\text{dada registre càrrega Rd}) = 1.210 \text{ u.t.}$
- Cmp (CMPLE)
  - $REG_Q \rightarrow Pc/Rx, Ry/N \rightarrow X, Y \rightarrow ALU \rightarrow P/I/L/A \rightarrow REGFILE$
  - $T_p = 100 (REG\_Q) + 60 (ROMOUT) + 50 (PC/Rx, Ry/N \text{ MUX}_{2-1} \text{ selecció}) + 1.020 (ALU \text{ CMPLE}) + 80 (MUX_{4-1} P/I/L/A \text{ dada}) + 40 (\text{dada registre càrrega Rd}) = 1.350 \text{ u.t.}$
- Conclusions:
  - L'estat més restrictiu és Cmp (cas CMPLE)
  - Cmp imposa  $T_c \geq 1.350 \text{ u.t.}$
  - Arrodonim i determinem  $T_c = 1.400 \text{ u.t.}$

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- **Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat**
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions

- Assumim els mateixos paràmetres que als temes anteriors
  - $T_{acc} = 800 \text{ u.t.}$ ,  $T_{su} = 60 \text{ u.t.}$ ,  $T_{pw} = 600 \text{ u.t.}$ ,  $T_h = 40 \text{ u.t.}$
- Assumim  $T_c = 1.400 \text{ u.t}$
- Com al Harvard unicycle, el computador Von Neumann generarà Wr-Mem a la fase T0 del senyal de rellotge
- Com podem descompondre  $T_c = T1 + T0$  ?
  - T1 mínim ha de ser 210 u.t.
    - Justificat a la documentació de l'assignatura
  - $T_{pw} = 600 \leq T0 \leq T_c - T1 = 1.400 - 210 = 1.190 \text{ u.t.}$   
 $\implies 600 \leq T0 \leq 1.190$
- Conclusions:
  - Un senyal de rellotge simètric amb  $T1 = T0 = 700 \text{ u.t.}$ ,  
 $T_c = T1 + T0 = 1.400 \text{ u.t.}$  garanteix escriptures correctes
  - Els senyals Rd-In i Wr-Out són menys restrictius

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- **Avaluació del rendiment**
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions

- Sigui  $r$  el ratio d'instruccions lentes a l'execució d'un programa

$$r = \frac{N_{\text{instruccions lentes}}}{N_{\text{instruccions lentes}} + N_{\text{instruccions ràpides}}} \quad 0 \leq r \leq 1$$

Computador	Temps mig per instrucció
Harvard unicycle	3.000 u.t./inst.
Harvard multicicle	$(3 + r) \cdot 750$ u.t./inst.
Von Neumann	$(3 + r) \cdot 1.400$ u.t./inst.

- Observacions:

- Von Neumann és el més lent
- Harvard multicicle és el més ràpid
  - Empatrat amb el Harvard unicycle en el cas extrem  $r=1$

- Quant **trigarà més** (en %) el Von Neumann que el Harvard multicicle

- Regla de 3 amb el temps mig per instrucció

$$750 \cdot (3+r) \text{ u.t./inst.} \quad - \quad 100$$

$$1.400 \cdot (3+r) \text{ u.t./inst.} \quad - \quad x$$

- $x = 100 \cdot (1.400 \cdot (3+r)) / (750 \cdot (3+r)) = 100 \cdot 1.400 / 750 = 186,67$   
 $\implies$  triga un 86,67% més

- Quant **trigarà més** (en %) el Von Neumann que Harvard unicycle?

- Regla de 3 amb el temps mig per instrucció

$$3.000 \text{ u.t./inst.} \quad - \quad 100$$

$$1.440 \cdot (3+r) \text{ u.t./inst.} \quad - \quad x$$

- $x = 100 \cdot (1.440 \cdot (3+r)) / 3.000 = 144 \cdot (3+r) / 3$ 
  - Si  $r=0 \implies x=144 \implies$  Triga un 44% més
  - Si  $r=0,2 \implies x=149,33 \implies$  Triga un 49,33% més
  - Si  $r=1 \implies x=186,67 \implies$  Triga un 86,67% més

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- Conclusions




- Escenaris:
  - Sense afegir *hardware*
  - Afegint *hardware* (multiplexors, registres, busos,...)
    - A la UC  $\Rightarrow$  afegir sortides a la ROM OUT
    - A la UP  $\Rightarrow$  afegir senyals a la paraula de control  $\Rightarrow$  modificar la UC
- Cal decidir quants estats de càlcul necessitarà la nova instrucció:
  - Actualitzar graf d'estats de la UC
  - Modificar ROM Q+ per reflectir noves transicions
- Cal determinar la paraula de control a cada nou estat
  - Cal determinar sortides de la ROM OUT a cada nou estat
- La resta d'instruccions del repertori SISA han de continuar executant-se com fins ara

- Afegirem noves instruccions en diferents escenaris
  - Sense modificar *hardware*: instrucció DECTEST1
  - Modificant *hardware*:
    - A la UC: instrucció ACCUMV
    - A la UP: instruccions `mmemoI16`
- Alguns cops l'enunciat ens dirà en quin cas estem, però en d'altres ho haurem de deduir

- *Decrement 1 and test*: permetrà implementar una espera
  - Sintaxi: DECTEST1 Ra
  - Codificació: 1111 aaa x 11111111
  - Semàntica:  $PC = PC + 2$ ;  $Ra = Ra - 1$ ; if ( $Ra \neq 0$ )  $PC = PC - 2$ ;
- La instrucció decrementa Ra. Si el resultat no és 0, modifica el PC de forma que la següent instrucció a executar torni a ser el DECTEST1
  - Permet implementar bucles dins d'una instrucció de LM
- D'on traurem el -1?
  - Dels 8 bits baixos de la codificació de la instrucció :-)

- Estratègia d'implementació: Imitarem BZ
  - A un cicle guardarem a  $R@$  la direcció de salt  $PC-2$
  - Al cicle següent guardem  $(RX-1)$  a  $Rd$ ; com el bit  $z$  reflecteix si  $(RX-1) \neq 0$ , si  $z=0$  actualitzarem  $PC$  amb  $R@$
- Calen dos estats per a completar l'execució:
  - Dt1:  $R@ \leftarrow PC - 2$ 
    - També necessitem  $RX \leftarrow Ra$  però ja es fa a tots els cicles
  - Dt2:  $Ra \leftarrow RX - 1$ ; if ( $!z$ )  $PC \leftarrow R@$
- Modificacions a les ROM's:
  - ROM Q+: reflectir les noves transicions
  - ROM OUT: per generar les paraules de control

- Graf d'estats UC:

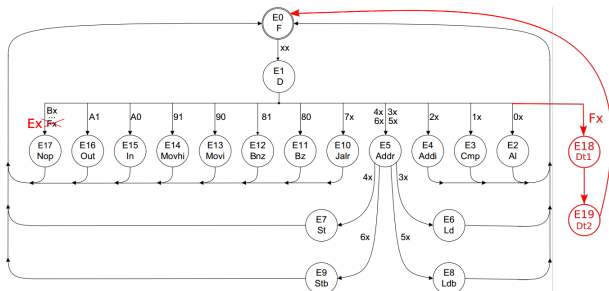

- Modificacions a la ROM Q+

- ROM\_Q+[00001 1111 x] = 0x12, ROM\_Q+[10010 1111x] = 0x13 i ROM\_Q+[10011 xxxxx] = 0x00

- Modificacions a la ROM OUT

@ROM	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	Pi/L/A1	Pi/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0
18	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	1	0	x	x	0	0	1	1	1	1	0	1	x	x
19	1	0	0	0	0	1	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0

Acciones asociadas al estado  
(en lenguaje de transferencia  
de registros)

R@ ← PC - 2
Ra ← RX-1; if ((RX-1) != 0) PC ← R@

- *Decrement N and test*
  - Sintaxi: `DECTESTN Ra, N8`
  - Codificació: `1111 aaa x nnnnnnnnn`
  - Semàntica: `PC = PC+2; Ra = Ra-N8; if (Ra!=0) PC = PC-2;`
- La solució de DECTEST1 seria vàlida per a DECTESTN perquè el valor de N s'extreu de la codificació de la instrucció.


- Sense la generalització, les accions de Dt1 ja es fan a Decode
  - A Decode, l'execució de DECTEST1 fa  $R0 \leftarrow PC + SE(N8) \cdot 2$ , que seria  $R0 \leftarrow PC + (-1) \cdot 2$ 
    - Aprofitem el "-1" de la codificació de la instrucció per decrementar tant el registre Ra com el PC
  - A Decode també es carrega Ra a Rx
- Podríem eliminar Dt1 i passar de Decode a Dt2
- DECTEST1 trigaria 3 cicles

- *Accumulate memory vector*: Acumula a  $R_d$  la suma dels elements d'un vector, on l'adreça inicial del vector és  $R_a$  i el vector té  $R_b$  elements.
  - Sintaxi: `ACCUMV Rd, Ra, Rb, Rc`
  - Codificació: `1011 aaa bbb ddd ccc`
  - Semàntica:
 

```
PC=PC+2; Rc=Memw[Ra]; Rd=Rd+Rc; Ra=Ra+2; Rb=Rb-1;
if (Rb!=0) PC=PC-2;
```
- Observacions:
  - La instrucció utilitza  $R_c$  com a registre temporal
  - La instrucció també modifica  $R_a$  i  $R_b$ .
- Cal afegir *hardware*?
  - Sí, perquè hem de poder llegir els registres identificats per  $IR_{543}$  i  $IR_{210}$
  - També hem de poder escriure el registre identificat per  $IR_{210}$
  - També caldrà poder generar la constant "1"
  - Caldrà afegir multiplexors per a generar @A i @B
    - Tindran senyals de control que haurà de generar la ROM OUT
    - Haurem de determinar el seu valor per als estats ja existents



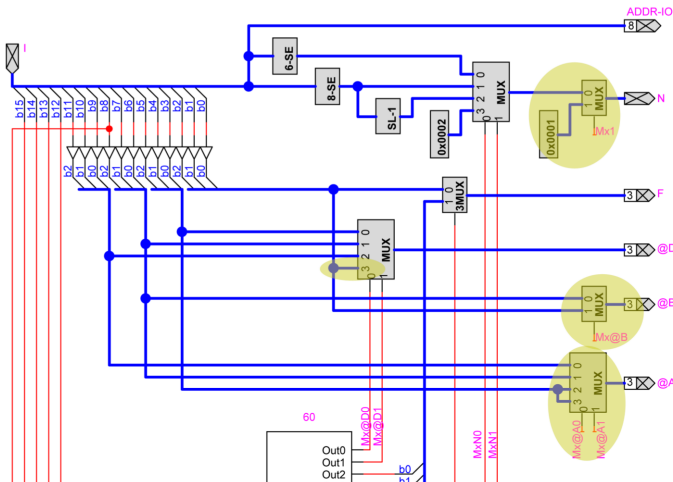- No modifica UP
- Quatre nous senyals a la ROM OUT: Mx1, Mx@B, Mx@A0, Mx@A1



- L'enunciat ens diu que caldran 6 estats de càlcul
- Cal omplir els forats amb una acció per forat

Nodo/Estado		Acciones
Número	Mnem.	
E0	F	IR $\leftarrow$ MEMw[PC] // PC $\leftarrow$ PC+2
E1	D	<input type="text"/> // <input type="text"/> // RY $\leftarrow$ Rb
E17	Acc1	R@ $\leftarrow$ <input type="text"/>
E18	Acc2	Rc $\leftarrow$ <input type="text"/> // <input type="text"/>
E19	Acc3	Ra $\leftarrow$ <input type="text"/> // <input type="text"/> // RY $\leftarrow$ Rc
E20	Acc4	Rd $\leftarrow$ <input type="text"/>
E21	Acc5	R@ $\leftarrow$ <input type="text"/> // <input type="text"/>
E22	Acc6	<input type="text"/> // if ( <input type="text"/> ) <input type="text"/>

- L'enunciat ens diu que caldran 6 estats de càlcul
- Cal omplir els forats amb una acció per forat

Nodo/Estado		Acciones
Número	Mnem.	
E0	F	$IR \leftarrow \text{MEMw}[PC] \quad // \quad PC \leftarrow PC+2$
E1	D	$R@ \leftarrow PC+SE(N8)*2 \quad // \quad RX \leftarrow Ra \quad // \quad RY \leftarrow Rb$
E17	Acc1	$R@ \leftarrow RX$
E18	Acc2	$Rc \leftarrow \text{MEMw}[R@] \quad // \quad RX \leftarrow Ra$
E19	Acc3	$Ra \leftarrow RX + 0x0002 \quad // \quad RX \leftarrow Rd \quad // \quad RY \leftarrow Rc$
E20	Acc4	$Rd \leftarrow RX + RY$
E21	Acc5	$R@ \leftarrow PC - 2 \quad // \quad RX \leftarrow Rb$
E22	Acc6	$Rb \leftarrow RX - 1 \quad // \quad \text{if} (RX-1 \neq 0x0000) \quad PC \leftarrow R@$


- Cal omplir les files i columnes indicades

@ROM	Mx@A1	Mx@A0	Mx@B	Mx1	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P1/LA1	P1/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0
0																												F
1																												D
2																												Al
3																												Cmp
4																												Addi
5																												Addr
6																												Ld
7																												St
8																												Ldb
9																												Stb
10																												Jalr
11																												Bz
12																												Bnz
13																												Movi
14																												Movhi
15																												In
16																												Out
17																												Acc1
18																												Acc2
19																												Acc3
20																												Acc4
21																												Acc5
22																												Acc6
23..31																												Nop

- Cal omplir les files i columnes indicades


@ROM	Mx@A1	Mx@A0	Mx@B	Mx1	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	LdIr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A1	P/I/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0	
0			x	0																								F	
1			0	0																								D	
2			x	x																								Al	
3			x	x																								Cmp	
4			x	0																								Addi	
5			0	0																								Addr	
6			x	x																								Ld	
7			x	x																								St	
8			x	x																								Ldb	
9			x	x																								Stb	
10			x	x																								Jalr	
11			x	x																								Bz	
12			x	x																								Bnz	
13			x	0																								Movi	
14			x	0																								Movhi	
15			x	x																								In	
16			x	x																								Out	
17			x	x																								Acc1	
18	0	0	x	x	0	0	0	0	0	1	0	0	1	x	x	x	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	1	1	Acc2
19	1	x	1	0	0	0	0	0	0	1	0	x	x	x	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	0	Acc3
20			x	x																								Acc4	
21	0	1	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	1	0	x	x	0	0	1	1	1	1	0	1	x	x	Acc5
22	x	x	x	1	1	0	0	0	0	1	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	x	x	1	1	0	1	0	1	Acc6
23..31			x	x																								Nop	

 - Cal indicar transicions entre els nous estats



- Indiqueu el contingut de l'adreça(es) de la ROM Q+ que implementa(en) la transició de E1 a E17 ?

 - Cal indicar transicions entre els nous estats




- Indiqueu el contingut de l'adreça(ces) de la ROM Q+ que implementa(en) la transició de E1 a E17 ?
  - L'adreça 0x036 (00001 1011 0<sub>2</sub>, 54<sub>10</sub>) contindrà 0x11 (10001<sub>2</sub>, 17<sub>10</sub>)
  - L'adreça 0x037 (00001 1011 1<sub>2</sub>, 55<sub>10</sub>) contindrà 0x11 (10001<sub>2</sub>, 17<sub>10</sub>)

- Completad el disseny del SISC Von Neumann para que pueda ejecutar, además de las 25 instrucciones originales SISA, las nuevas 7 instrucciones Aritmético-Lógicas y las 5 de Comparación en las que el segundo operando fuente es un inmediato de 16 bits.
  - La instrucción NOT no tiene segundo operando por lo que no existe la NOT con inmediato de 16 bits.
- Cada nueva instrucción ocupa dos palabras consecutivas en memoria, la de dirección @, donde se encuentran los 16 bits de más peso de la instrucción y la de dirección @+2 donde se encuentran los 16 bits del inmediato ( $N16 = \text{nnnnnnnnnnnnnnnnnn}$ ).
- Una vez ejecutada la instrucción el PC debe quedar incrementado en 4 para apuntar a la siguiente instrucción en secuencia.



- Codificació: 1011 aaa e xx ddd fff nnnnnnnnnnnnnnnnnn  
con e = 0 para las operaciones AL y con e = 1 para las CMP.  
El campo fff codifica la operació a realitzar de la misma manera que se codifica para las instrucciones AL y CMP originales
- Sintaxis: mnemoI16 Rd, Ra, N16  
siendo mnemo cualquiera de los mnemotécnicos de las operaciones AL o CMP originales.
  - Ejemplo de instrucción AL: SUBI16 Rd, Ra, N16.
  - Ejemplo de instrucción CMP: CMPLUI16 Rd, Ra, N16.
- Semántica:  $Rd = Ra \text{ op } N16$   
siendo op la operació AL o CMP que corresponde al mnemo (de la instrucción en ensamblador) o al campo fff (de la instrucción en lenguaje máquina).

- En la UP se ha añadido un camino que conecta el bus RD-MEM con la entrada 0 del MUX-2-1 con señal de selección Ry/N a través de un nuevo registro, llamado RM, y de un nuevo MUX-2-1, con señal de selección Imm16, como se muestra en la figura. Ahora, el bus N, que genera la UC, llega a la ALU a través de estos dos multiplexores (cuando Imm16=0 y Ry/N=0).
- En la UC solo se requiere modificar el contenido de algunas palabras de la ROM\_Q+ (ya que el nuevo grafo de la UC tiene tres nuevos estados) y de la ROM\_OUT (que ahora tiene un bit más de salida, Imm16, que forma parte de la nueva palabra de control). No ha hecho falta añadir ninguna nueva lógica en la UC, por lo que no dibujamos su circuito interno.

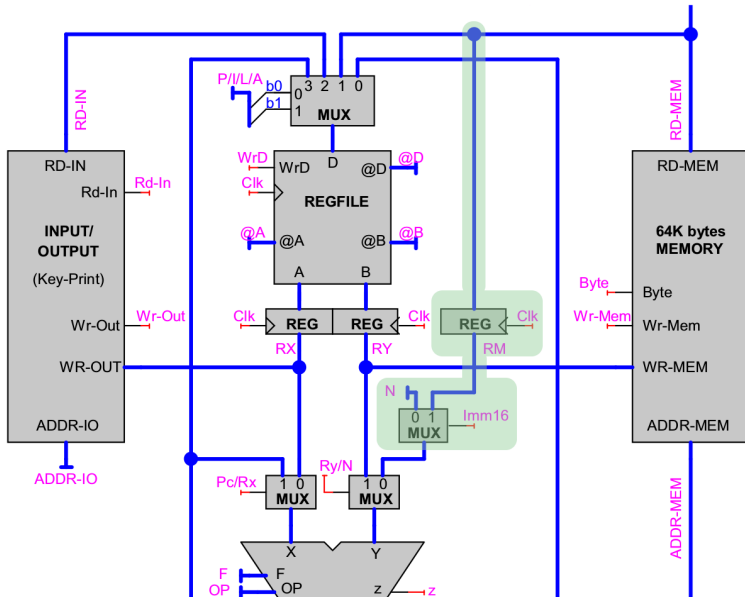

- Completad el contenido de las cajas vacías de la siguiente tabla que indica, mediante una fila para cada nodo del grafo de estados de la unidad de control, la acción (o acciones en paralelo) que se realiza en el computador en cada uno de los nodos que se requieren para ejecutar las nuevas instrucciones (Fetch, Decode, y los 3 nodos nuevos): F, D, ImmA, ImmB e ImmC.
- Para especificar las acciones se usa el mismo lenguaje de transferencia de registros que en la documentación.

Nodo/Estado		Acciones
Número	Mnem.	
E0	F	IR $\leftarrow$ MEMw[PC] // <input type="text"/>
E1	D	<input type="text"/> // RX $\leftarrow$ Ra // RY $\leftarrow$ Rb
E17	ImmA	<input type="text"/> // <input type="text"/> // RX $\leftarrow$ Ra
E18	ImmB	Rd $\leftarrow$ <input type="text"/>
E19	ImmC	Rd $\leftarrow$ <input type="text"/>

- Completad el contenido de las cajas vacías de la siguiente tabla que indica, mediante una fila para cada nodo del grafo de estados de la unidad de control, la acción (o acciones en paralelo) que se realiza en el computador en cada uno de los nodos que se requieren para ejecutar las nuevas instrucciones (Fetch, Decode, y los 3 nodos nuevos): F, D, ImmA, ImmB e ImmC.
- Para especificar las acciones se usa el mismo lenguaje de transferencia de registros que en la documentación.

Nodo/Estado		Acciones
Número	Mnem.	
E0	F	$IR \leftarrow MEMw[PC]$ // $PC \leftarrow PC+2$
E1	D	$R0 \leftarrow PC+SE(N8)*2$ // $RX \leftarrow Ra$ // $RY \leftarrow Rb$
E17	ImmA	$RM \leftarrow MEMw[PC]$ // $PC \leftarrow PC+2$ // $RX \leftarrow Ra$
E18	ImmB	$Rd \leftarrow RX \ A1 \ RM$
E19	ImmC	$Rd \leftarrow RX \ Cmp \ RM$

- Completad (poniendo 0, 1 o x en cada bit) la columna Imm16 y las 3 filas sin sombrear de la tabla que especifica el contenido de la ROM\_OUT para que se ejecuten correctamente todas las instrucciones, poniendo el máximo número de x posibles.
- La dirección 0 de la ROM corresponde al estado E0 (F), la 1 al E1 (D), la dirección 17 al estado E17 (ImmA), etc.

# mnemoI16: ROM OUT



@ROM	Imm16	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P/I/L/A1	P/I/L/A0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0	Node
0																										F
1																										D
2																										Al
3																										Cmp
4																										Addi
5																										Addr
6																										Ld
7																										St
8																										Ldb
9																										Stb
10																										Jalr
11																										Bz
12																										Bnz
13																										Movi
14																										Movhi
15																										In
16																										Out
17																										ImmA
18																										ImmB
19																										ImmC
20..31																										Nop

# mnemoI16: ROM OUT




@ROM	Imm16	Bnz	Bz	WrMem	RdIn	WrOut	WrD	Ldlr	Byte	R@/Pc	Alu/R@	Pc/Rx	Ry/N	P//LA1	P//LA0	OP1	OP0	MxN1	MxN0	MxF	F2	F1	F0	Mx@D1	Mx@D0	Node
0	0																									F
1	0																									D
2	x																									Al
3	x																									Cmp
4	0																									Addi
5	0																									Addr
6	x																									Ld
7	x																									St
8	x																									Ldb
9	x																									Stb
10	x																									Jalr
11	x																									Bz
12	x																									Bnz
13	0																									Movi
14	0																									Movhi
15	x																									In
16	x																									Out
17	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	x	x	0	0	1	1	1	1	0	0	x	x	ImmA
18	1	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	x	x	0	x	x	x	0	0	ImmB
19	1	0	0	0	0	0	1	x	x	x	x	0	0	0	0	0	1	x	x	0	x	x	x	0	0	ImmC
20..31	x																									Nop




- Completad el fragmento del grafo de estados del circuito secuencial de la unidad de control necesario para ejecutar completamente las nuevas instrucciones. Se da la leyenda del grafo y todos los nodos, pero faltan arcos etiquetas. Dibujad todos los arcos que faltan y todas las etiquetas. No os pedimos que dibujéis el nodo Nop.


Leyenda:

 Ek: Estado k (k=número en decimal).  
Out: mnemotécnico salida.  
H: código de operación (dígito hexadecimal).  
e: extensión del código de operación (bit).




 - Completad el fragmento del grafo de estados del circuito secuencial de la unidad de control necesario para ejecutar completamente las nuevas instrucciones. Se da la leyenda del grafo y todos los nodos, pero faltan arcos etiquetas. Dibujad todos los arcos que faltan y todas las etiquetas. No os pedimos que dibujéis el nodo Nop.



 

 - Indicad la direcció o las direcciones (en binario con x cuando sea posible para referirnos a más de una direcció) de la memoria ROM\_Q+ y su contenido (en hexadecimal) para implementar correctamente el paso del nodo/estado E1 (D) al E17 (ImmA) y del E17 (ImmA) al E18 (ImmB).



- Indicad la direcció o les direccions (en binari con x cuando sea posible para referirnos a más de una dirección) de la memoria ROM\_Q+ y su contenido (en hexadecimal) para implementar correctamente el paso del nodo/estado E1 (D) al E17 (ImmA) y del E17 (ImmA) al E18 (ImmB).
  - D a E17: A les adreces 00001 1011 x, el contingut ha de ser 0x11
  - E17 a E18: a l'adreça 10001 1011 0 el contingut ha de ser 0x12
  - Observació: també seria vàlida intercanviar el paper d'E18 i E19, amb el que existiria una altra solució vàlida a tots els apartats

- Enunciat disponible a Atenea
  - <https://atenea.upc.edu/mod/quiz/view.php?id=2447262>
- Entrega a Atenea fins el dijous 17/12
  - Format PDF
  - Heu d'afegir una nova instrucció de llenguatge màquina SISA
    - Caldrà modificar *hardware* de la UCG/UPG? De quina forma (modificacions respecte a l'esquema lògic original, nous multiplexors, senyals de control, ...)?
    - Com caldrà modificar les ROM Q+ i OUT originals (files/columnes amb valors diferents)?

- Introducció
- Instrucció JALR
- Temps de cicle mínim al computador Von Neumann
- Restriccions temporals als senyals de modificació de l'estat
- Avaluació del rendiment
- Exercicis d'afegir noves instruccions al LM
- **Conclusions**

- Hem finalitzat el disseny del computador von Neumann
  - Darrera instrucció SISA: JALR
  - Determinació del temps de cicle  $T_c = 1.400$  u.t.
  - Estudi dels senyals de modificació de l'estat
- Computador von Neumann és versàtil
  - Modificant ROM Q+ i ROM OUT podem incorporar noves instruccions al llenguatge màquina
  - Amb petites modificacions al *hardware* podem incorporar instruccions més potents
- Contesteu el qüestionari ET13c i l'exercici en paper (slide 46).

Llevat que s'indiqui el contrari, les figures, esquemes, cronogrames i altre material gràfic o bé han estat extrets de la documentació de l'assignatura elaborada per Juanjo Navarro i Toni Juan, o corresponen a enunciats de problemes i exàmens de l'assignatura, o bé són d'elaboració pròpia.

- [1] *Self-Modifying code and avoiding conditionals*, [Online]. Available: <https://blog.kartones.net/post/self-modifying-code-and-avoiding-conditionals/>.
- [2] *Modified Harvard Architecture: Clarifying Confusion*, [Online]. Available: <http://ithare.com/modified-harvard-architecture-clarifying-confusion/>.
- [3] *Core War*, [Online]. Available: [https://en.wikipedia.org/wiki/Core\\_War](https://en.wikipedia.org/wiki/Core_War).



# Introducció als Computadors

## Tema 13: Computador SISC von Neumann

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC13c.pdf>

Enric Morancho  
([enricm@ac.upc.edu](mailto:enricm@ac.upc.edu))

Departament d'Arquitectura de Computadors  
Facultat d'Informàtica de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1<sup>er</sup> quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0