

# Introducció als Computadors

## Tema 8: Unitat de Procés General (UPG)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC8b.pdf>

Enric Morancho  
([enricm@ac.upc.edu](mailto:enricm@ac.upc.edu))

Departament d'Arquitectura de Computadors  
Facultat d'Informàtica de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1<sup>er</sup> quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0




[1]

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- Exercicis
- Conclusions

- Hem iniciat el disseny d'una Unitat de Procés General (UPG)
  - Té una paraula de control de 33 bits i genera 1 bit de condició ( $z$ )
  - La UC haurà de generar cada cicle la paraula de control
  - El bit  $z$  permet decidir quin és l'estat següent de la UC
- Ja hem vist com passar del codi C al graf d'estats de la UC
- Ara incorporarem l'E/S síncrona del PPE al graf d'estats de la UC
  - El mateix senyal de rellotge sincronitza emissor i receptor
    - Al tema 9 parlarem d'E/S asíncrona
- Adaptarem els PPE's del tema anterior a la UPG amb E/S
  - Crearem el graf d'estats de la UC
  - Potser haurem de modificar el sincronisme d'E/S
    - Per exemple, MCD tenia dos bussos d'entrada de dades

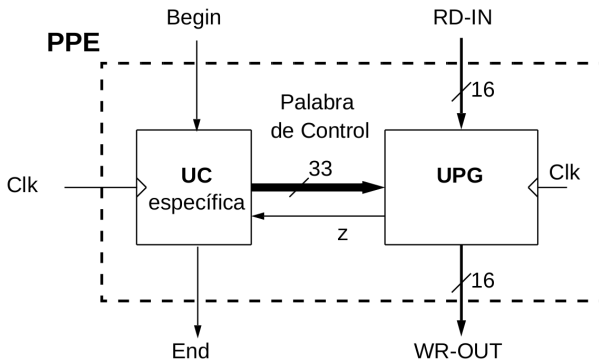- El PPE té un senyal de control d'entrada (*Begin*) i un de sortida (*End*)



- Crearem el graf d'estats de la UC
  - Cada estat tindrà dos senyals binàris d'entrada
    - El senyal de control d'entrada *Begin*
    - El bit de condició *z*
  - Cada estat generarà 34 senyals binaris de sortida
    - La paraula de control (33 bits) / Mnemotècnic
    - El senyal de control de sortida *End* (1 bit)
- La llegenda de tots els grafs d'estats d'aquest tema serà:

Begin, z



MNEMOTÉCNICOS

// End

- Si a un arc no apareix el nom d'un senyal d'entrada, indica que la transició és independent del valor d'aquest senyal
- Si el nom apareix sense negar, la transició es realitza si el senyal val "1"
- Si el nom apareix negat, la transició es realitza si el senyal val "0"

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
  - Suma-4
  - Suma- $N$
  - MCD
  - Màxim- $N$
- Exercicis
- Conclusions


- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
  - Suma-4
  - Suma- $N$
  - MCD
  - Màxim- $N$
- Exercicis
- Conclusions




- La mateixa que al tema 7:
  - El cicle en que *Begin* val "1", a RD-IN també tindrem el primer valor
  - En cicles consecutius es rebran el segon, el tercer i el quart valor
  - El cicle que es mostri el resultat per WR-OUT, *End* ha de valdre "1"
    - La resta de cicles *End* ha de valdre "0"
  - El mateix cicle que es mostra el resultat d'una Suma-4, es pot començar a calcular una nova Suma-4
  - S'ignorarà el valor de *Begin* mentre es realitza una Suma-4
- L'especificació no determina quant de temps triga en donar el resultat
  - Qui utilitzi aquest PPE ha d'esperar fins que *End* valgui "1"

Cicle	0	1	2	3	4	...	t	t+1
Begin	0	1	x	x	x	...	0	0
RD-IN (dec)	x	23	5	12	18	...	x	x
WR-OUT (dec)	x	x	x	x	x	...	58	x
End	0	0	0	0	0	...	1	0

# Suma-4: UP específica vs. UPG

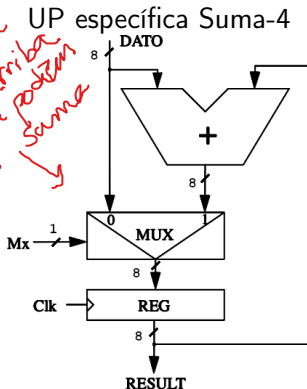

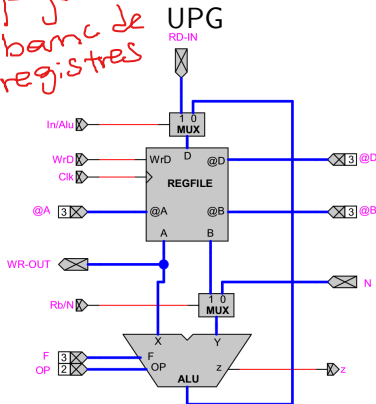*per fer-hi hem d'anar al  
banc de  
registres*



- A la UP específica, el mateix cicle que rebem una dada de l'exterior podem operar amb ella
  - A la UPG, abans de poder operar amb ella ha de passar pel REGFILE
  - A més, al REGFILE només puc fer una escriptura per cicle

- Com la UPG té 8 registres, podem guardar els 4 valors a 4 registres
- **No** podrem fer sumes parcials a mesura que rebem els valors perquè no podríem guardar el resultat al banc de registres
  - Ja estem escrivint al REGFILE la dada rebuda pel bus RD-IN
- Un cop rebuts els 4 nombres, podrem sumar-los dos a dos
  - Fent una suma per cicle
- Assumim que al cicle  $t$ , *Begin*="1"

```
R1 = RD-IN(t);  
R2 = RD-IN(t+1);  
R3 = RD-IN(t+2);  
R4 = RD-IN(t+3);  
R5 = R1 + R2;      // t+4  
R5 = R3 + R5;      // t+5  
R5 = R4 + R5;      // t+6  
WR-OUT(t+7) = R5;
```


*hanc registres només  
pot guardar 1 dada,  
- Input → Alu*

- Calen tres cicles per sumar els quatre valors
- A l'instant  $t+7$ , mostra el resultat per WR-OUT i posa *End* a "1"

# Suma-4: graf d'estats UC per a la UPG



*2 no importa  
mai*

 


Mnemotécnicos	Palabra de Control de 33 bits									
	@A	@B	Rb/N	OP	F	In/Alu	@D	WrD	N (hexa)	
IN R1	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 0 1	1	X X X X	
IN R2	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 1 0	1	X X X X	
IN R3	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	0 1 1	1	X X X X	
IN R4	x x x	x x x	x	x x	x x x	1	1 0 0	1	X X X X	
ADD R5, R1, R2	0 0 1	0 1 0	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
ADD R5, R3, R5	0 1 1	1 0 1	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
ADD R5, R4, R5	1 0 0	1 0 1	1	0 0	1 0 0	0	1 0 1	1	X X X X	
OUT R5 // IN R1	1 0 1	x x x	x	x x	x x x	1	0 0 1	1	X X X X	

*out : in  
a ca vegada*

- Sintetitzem la UC amb una única ROM i un multiplexor de bussos. Quina serà la seva mida mínima?


$k = 3 \text{ bits}$

 

33 bits  
upg  
1 end

46 bits salida

 - Sintetitzem la UC amb una única ROM i un multiplexor de bussos. Quina serà la seva mida mínima?



- Solució:
  - Parametrització dels busos:
    - bits d'entrada:  $n = 2$  (*Begin* i el bit de condició *z*)
    - bits de sortida:  $m = 34$  (els 33 de la paraula de control i *End*)
    - bits d'estat:  $k = \lceil \log_2 8 \rceil = 3$
  - La ROM tindrà  $2^k = 8$  paraules (files)
  - Cada paraula tindrà  $2^n \times k + m$  bits, és a dir  $2^2 \times 3 + 34 = 46$  bits
  - La mida de la ROM serà  $8 \text{ paraules} \times 46 \text{ bits/paraula} = 368$  bits

- El PPE Suma-4 del tema 7 triga 4 cicles però el del tema 8 en triga 7
  - La UP específica opera directament amb la dada del bus de dades
  - A la UPG, la dada ha de passar prèviament pel banc de registres
    - El banc de registres només permet una escriptura per cicle
  - Si el disseny de la UPG hagués fet arribar RD-IN a l'entrada de la ALU, també podria fer el càlcul en 4 cicles
- Qualsevol UC de fins a 8 estats que controli la UPG es pot representar amb 368 bits
  - El contingut de la "ROM  $Q^+$  i sortides"
  - Una matriu de bits de 8 files  $\times$  46 columnes = 368 bits
  - Aquests 368 bits constitueixen el *programa* que controla la UPG




- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
  - Suma-4
  - Suma- $N$
  - MCD
  - Màxim- $N$
- Exercicis
- Conclusions

- El mateix cicle que *Begin* val "1", a RD-IN es rep el valor  $N$
- Els següents  $N$  cicles, es rebran els  $N$  valors a sumar
- El cicle que es mostri el resultat per WR-OUT, *End* ha de valdre "1"
  - La resta de cicles *End* ha de valdre "0"
- El mateix cicle que es mostra el resultat d'una Suma- $N$ , es pot començar a tractar una nova Suma- $N$
- S'ignorarà el valor de *Begin* mentre es realitza un Suma- $N$


Cicle	0	1	2	3	4	5	6	...	t	t+1
Begin	0	1	x	x	x	x	x	...	0	0
RD-IN (dec)	x	5	15	12	18	10	22	...	x	x
WR-OUT (dec)	x	x	x	x	x	x	x	...	77	x
End	0	0	0	0	0	0	0	...	1	0

 - Implementació:
  - Dos registres
    - Un conté la suma parcial i l'altre el comptador de nombres pendents
  - Dos blocs aritmètics
    - Un bloc actualitza la suma i l'altre el comptador
    - Els blocs treballen en paral·lel



- **No** podrà complir l'especificació original
  - Com hem vist al Suma-4, les dades rebudes per RD-IN s'han de guardar a REGFILE al mateix cicle
  - Però la UPG només té 8 registres!
  - A més, la UPG només pot fer un càlcul per cicle
- Caldrà relaxar la temporització
  - Abans de rebre un nou nombre, caldrà haver processat l'anterior
    - Carregar el nombre en un registre
    - Actualitzar la suma parcial
    - Actualitzar el comptador de nombres pendents
    - Decidir si es continua iterant o si es pot abandonar el bucle

# Suma-N: graf d'estats UC per a la UPG

 

IN R1 // End = 0

IN R2 // End = 0

ADDI R1, R1, -1 // End = 0

IN R3 // End = 0

ADD R2, R2, R3 // End = 0

OUT R2 // IN R1 // End = 1

- Paper dels registres:
  - R1 s'inicialitza amb el valor  $N$  i després conté la quantitat de nombres pendents de ser tractats
  - R2 s'inicialitza amb el primer nombre i després conté la suma parcial dels nombres llegits fins ara
  - R3 s'utilitza per llegir la resta de nombres
- Temporitització aconseguida:
  - Suposant que en el cicle  $c$   $\text{Begin} = "1"$  i es rep el valor  $N$ ,
    - al cicle  $c + 1$  es rep el primer nombre
    - al cicle  $c + 3$  es rep el segon
    - a partir d'ara, cada tres cicles es rep un nou nombre
- L'acabament del bucle es detecta quan el comptador arriba al valor 0
  - El bit  $z$  ho indica a l'estat on es decrementa el comptador
- Si el codi incrementés el comptador en comptes de decrementar-lo...
  - El final del bucle es detectaria quan el comptador arribés a  $N$ 
    - Caldria un estat més per fer la comparació del comptador amb  $N$
    - La UPG processaria els nombres a un ritme d'un cada quatre cicles


- Determineu les paraules de control corresponents als mnemotècnics del graf d'estats de la UC que calcula Suma- $N$
- Quants cicles triga el càlcul si  $N = 5$ ?
  - Des del cicle on  $Begin = 1$  fins el cicle on  $End = 1$ , ambdós inclosos
- Quants cicles triga el càlcul per a un valor arbitrari de  $N$ , on  $N \geq 2$  ?
- Com caldria modificar el graf d'estats de la UC si, suposant que en el cicle  $c$   $Begin = "1"$  i es rep el valor  $N$ , al cicle  $c + 3$  es rep el primer nombre, al cicle  $c + 6$  es rep el segon, al cicle  $c + 9$  el tercer, ...?

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
  - Suma-4
  - Suma- $N$
  - MCD
  - Màxim- $N$
- Exercicis
- Conclusions



- Haurem d'adaptar el protocol d'entrada sortida del PPE
  - El PPE del tema 7 tenia dos bussos d'entrada de dades però la UPG només en té un (RD-IN)
- Quan *Begin* valgui "1", aquest cicle rebrem el primer nombre a RD-IN
  - El segon nombre es rebrà el cicle següent
- Quan el càlcul estigui complet, *End* es posarà a "1" i, al mateix cicle, també mostrarà el resultat a WR-OUT


# MCDv1: graf d'estats UC per a la UPG

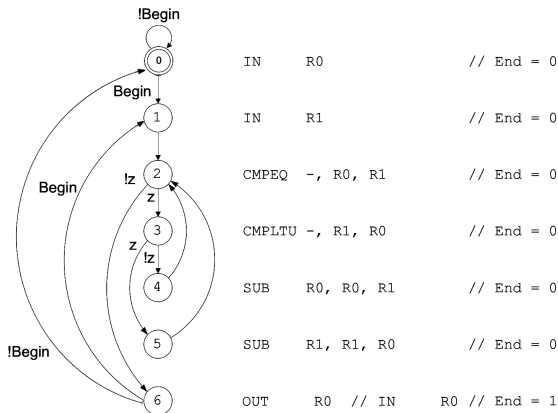

- A l'estat 0 es carrega RD-IN a R0 per si al final de cicle *Begin*="1"
  - Si no ho féssim, perdriem el primer operand del MCD
- A l'estat 1 es carrega el segon operand a R1
- Els estats 2 al 5 els vàrem veure com a exemple a l'anterior tema
- A l'estat 6:
  - es mostra el resultat per WR-OUT
  - es posa a "1" el senyal del control *End*
  - es carrega RD-IN a R0 per si al final d'aquest cicle *Begin*="1"
- L'estat següent a l'estat 6 depèn del valor del senyal *Begin*
  - Si *Begin*="1" l'estat següent és 1 perquè s'ha iniciat un nou càlcul
  - Si *Begin*="0" l'estat següent és 0 per esperar l'inici d'un nou càlcul

- Modificarem el protocol d'E/S del MCDv1
  - *Begin* i *End* estaran un cicle avançades a les dades
- Quan *Begin* valgui "1" indicarà que **al cicle següent** rebrem el primer nombre a RD-IN
  - El segon nombre es rebrà dos cicles després
- Quan el càlcul estigui complet *End* es posarà a "1" i, **al cicle següent** mostrarà el resultat a WR-OUT

# MCDv2: graf d'estats UC per a la UPG

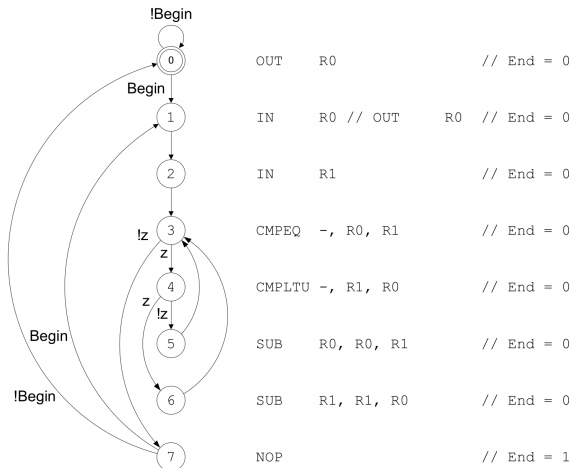


- A aquesta temporització, l'estat 0 no carrega RD-IN a cap registre
  - Els estats 1 i 2, carreguen els operands a R0 i R1
- Quan des de l'estat 3 es detecta que el càlcul ha finalitzat, salta a l'estat 7, on s'activa el senyal *End*
  - Com a aquest estat no es pot fer res més, la paraula de control serà NOP
  - A l'estat següent a l'estat 7 es mostrarà el resultat per WR-OUT
    - Però com podem encadenar un nou càlcul, l'estat següent pot ser 0 o 1
    - Per tant, a tots dos estats s'haurà de fer OUT
    - No pot portar a confusió a l'exterior del PPE perquè únicament un dels dos OUT's anirà precedit per *End*="1"
- Les dues accions de l'estat 1 es poden fer en paral·lel

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
  - Suma-4
  - Suma- $N$
  - MCD
  - Màxim- $N$
- Exercicis
- Conclusions

- Completeu el disseny de la unitat de control específica d'un PPE que permeti rebre  $N$  enters i calcular-ne el màxim.
- El primer valor que arriba és  $N$  (on  $N \geq 1$ ) i estarà disponible en RD-IN al mateix cicle que el senyal *Begin* valgui "1" (cicle  $k$ ).
- El primer nombre pel càlcul arriba al cicle següent (cicle  $k+1$ ).
- Si  $n > 1$ , el segon nombre arriba al cicle  $k+3$  i la resta de nombres arriben cada 4 cicles (és a dir, als cicles  $k+7$ ,  $k+11$ ,  $k+15$ , etc.).
- Una vegada s'ha iniciat un càlcul, s'ha d'ignorar el senyal *Begin* fins que aquest acabi.
- Al mateix cicle en què el resultat està disponible a la sortida WR-OUT, i per tant el senyal *End* es posa a "1"
  - Si al final d'aquest cicle *Begin* val "1", es començarà un nou càlcul.




# Completeu el graf d'estats de la UC

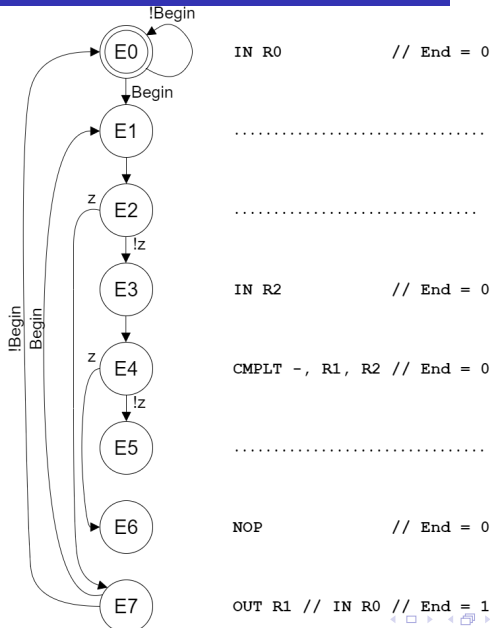

# Completeu el graf d'estats de la UC



*parafernàlia  
cicles*

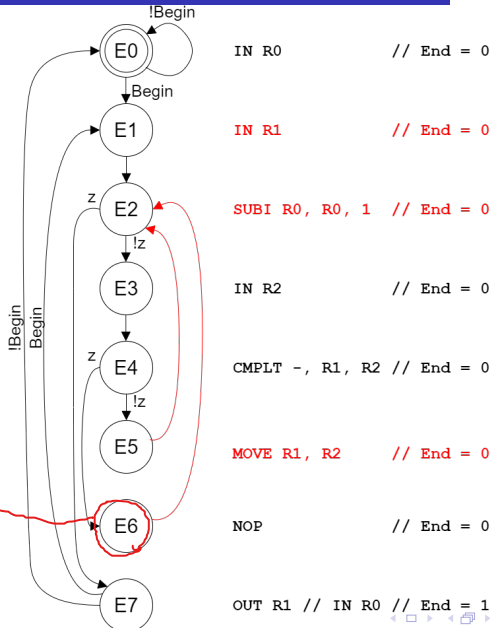

- Paper dels registres:
  - R0 s'inicialitza amb el valor  $N$  i després conté la quantitat de nombres pendents de ser tractats
  - R1 s'inicialitza amb el primer nombre i després conté el valor màxim detectat fins ara
  - R2 s'utilitza per llegir la resta de nombres
- A E2 es decrementa R0 i amb el bit  $z$  es decideix la sortida del bucle
- E3 i E4 obtenen un nou nombre i el comparen amb el màxim actual
- Si el nou nombre és el nou màxim, E5 el guarda a R1 i es torna a iterar
- L'estat E6 amb l'acció NOP garanteix que totes les iteracions del bucle triguen exactament 4 cicles
  - Tipus d'iteracions possibles:
    - Si el nombre llegit és nou màxim:  $E3 \rightarrow E4 \rightarrow E5 \rightarrow E2$
    - Si el nombre llegit no és nou màxim:  $E3 \rightarrow E4 \rightarrow E6 \rightarrow E2$
  - Garanteix sincronisme del PPE Màxim- $N$  amb les dades que arriben de l'exterior a raó d'una cada quatre cicles

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- Exercicis
- Conclusions


No faran mai entrades síncrones  
És inviable

- Cal completar:
  - Mnemotècnics
  - Transicions al graf d'estats
  - Etiquetes de les transicions
- Aspectes a considerar:
  - Descomposar codi C en accions que pugui realitzar la UPG en un cicle
  - A les comparacions,
    - Ens poden forçar qui ha de ser el primer o el segon operand
    - Hem de tenir en compte si les dades són naturals o enters
    - Cal determinar el valor del bit z correspon a TRUE/FALSE al codi font
  - A les accions, ens poden forçar algun caràcter del mnemotècnic
    - Per exemple, cal multiplicar per 2 amb mnemotècnic que comenci per A
    - SHL R2, R2, +1  $\equiv$  ADD R2, R2, R2
    - Cal pensar en accions sinònimes

- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```
for (R0=0; R0<128; R0++) {
    R4=R4*2+R5;
    if ((R6>=R2) && (R0!=0))
        R6=not (R2)
}
```


R3=R3 - R4 ;

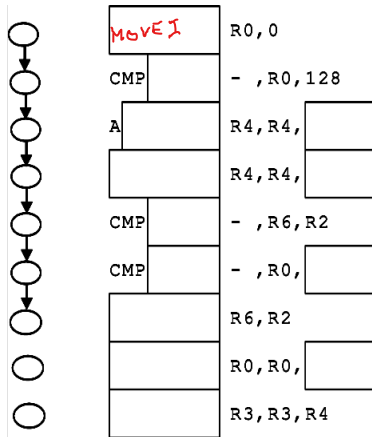

- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

*salim del for*

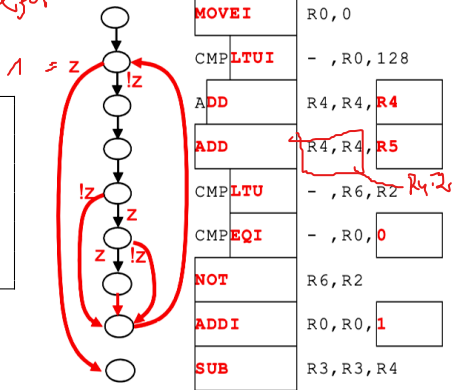
```
for (R0=0; R0<128; R0++) {
    R4=R4*2+R5;
    if ((R6>=R2) && (R0!=0))
        R6=not (R2)
}
R3=R3 - R4;
```



- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus enter.

*Enters: LT i LE*
 
```
for(R1=133; R1>-133; R1--) {
    // R1<0> es el bit
    // de menys pes de R1
    if (R1<0>==1)
        R2=R2+R1
}
R2=R2/4;
```






- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus enter.

```
for(R1=133; R1>-133; R1--) {
    // R1<0> es el bit
    // de menys pes de R1
    if (R1<0>==1)
        R2=R2+R1
}
R2=R2/4;
```

 *Sempre que  
preguntam  
per un bit  
fem un and*




MOVEI	R1,	133
CMP	LEI -, R1, -133	
ANDI	-, R1,	1
ADD	R2,	R2, R1
SUBI	R1,	R1, 1
SHAI	R2,	R2, -2

*div per 4*

- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```

if (R3 > 50) {
    while (R0 >= R2) {
        R0 = R0 / 2;
        R3 = R3 - 1;
    }
}
else {
    // | es OR bit a bit
    R3 = R2 | R3;
}
R4 = R0 + R3;
    
```

 


- Completeu (arcs, etiquetes i mnemotècnics) el fragment graf d'estats de la UC perquè, juntament amb la UPG, implementi el fragment de codi indicat.
- Les dades són de tipus natural.

```

if (R3 > 50) {
    while (R0 >= R2) {
        R0 = R0 / 2;
        R3 = R3 - 1;
    }
} else {
    // | es OR bit a bit
    R3 = R2 | R3;
}
R4 = R0 + R3;
    
```

 *necessitem fer el contrari*  
*no gairement ho gairement*  
*divisió natural*




CMPLEUI	-	R3	50
CMPLEU	-	R2	R0
SHLI	R0	R0	-1
SUBI	R3	R3	1
OR	R3	R2	R3
ADD	R4	R0	R3

*tant SL ← SRL  
com SRL*

- Enunciat disponible a Atenea
  - [https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/3603442/mod\\_assign/introattachment/0/Tema%208%20-%20Exercicis%20en%20paper.pdf?forcedownload=1](https://atenea.upc.edu/pluginfile.php/3603442/mod_assign/introattachment/0/Tema%208%20-%20Exercicis%20en%20paper.pdf?forcedownload=1)
- Entrega a Atenea fins el dilluns 16/11
  - Format PDF
  - Per fer els grafs d'estats us pot resultar útil l'editor on-line [https://www.cs.unc.edu/~otternes/comp455/fsm\\_designer/](https://www.cs.unc.edu/~otternes/comp455/fsm_designer/)
  - Els esquemes lògics els podeu fer a mà i posteriorment fotografiar-los/escanejar-los o utilitzar alguna eina d'edició de circuits (Logic Works, ...)

- Entrada/Sortida (E/S) síncrona a la UPG
- Exemples d'entrada/sortida síncrona
- Exercicis
- **Conclusions**

- Esquema UC+UPG amb entrada/sortida

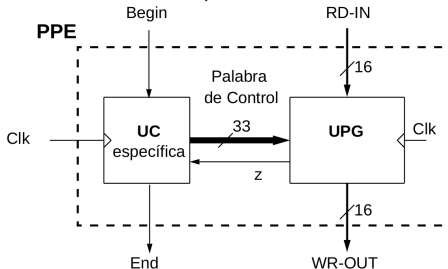

- Donat un problema, resoldre'l amb UPG+UC pot trigar més cicles i tenir un  $T_p$  major que si s'hagués resolt amb una UP específica
  - Però podrem reutilitzar la UPG per a d'altres problemes
  - I el cost de desenvolupament serà menor que utilitzat UP específica
- A alguns casos, la UPG rebrà dades de l'exterior (bus RD-IN) a un ritme d'una dada cada  $N$  cicles
  - Pot ser necessari utilitzar l'acció NOP per garantir que cada iteració del bucle triga exactament  $N$  cicles
- No oblideu realitzar el qüestionari ET8b i exercicis en paper (slide 39)

Llevat que s'indiqui el contrari, les figures, esquemes, cronogrames i altre material gràfic o bé han estat extrets de la documentació de l'assignatura elaborada per Juanjo Navarro i Toni Juan, o corresponen a enunciats de problemes i exàmens de l'assignatura, o bé són d'elaboració pròpia.

- [1] [Online]. Available: <https://www.victorinox.com/global/en/Products/Swiss-Army-Knives/Medium-Pocket-Knives/Explorer/p/1.6703>.

# Introducció als Computadors

## Tema 8: Unitat de Procés General (UPG)

<http://personals.ac.upc.edu/enricm/Docencia/IC/IC8b.pdf>

Enric Morancho  
([enricm@ac.upc.edu](mailto:enricm@ac.upc.edu))

Departament d'Arquitectura de Computadors  
Facultat d'Informàtica de Barcelona  
Universitat Politècnica de Catalunya



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA  
BARCELONATECH

Facultat d'Informàtica de Barcelona

2020-21, 1<sup>er</sup> quad.

Presentació publicada sota llicència Creative Commons 4.0