Informe previo Práctica-4

Apellidos y nombre: Xavier Martí Llull	Grupo: 33
Apellidos y nombre:	Grupo:
(por orden alfabético)	

Pregunta 1

		@A @B		OP F				n	@D				N (Hexa)										
		p ₂	þ	ρ°	p ₂	þ	p_0	Rb/N	þ	\mathbf{p}_0	b ₂	b ₁	\mathbf{p}_0	In/Alu	b_2	þ	po	WrD	۵	۵	D ₁	۵	
AND	R3, R1, R5	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	Χ	Х	Х	Χ	
ADD	R1, R2, R3 // NOT R2, R1	_																					
SHAI	R7, R7, -3	Λ	へ	Λ	×	×	X	٥	0	0	1	く	O	٥	^	1	1	1	F	F	F	D	
ADDI	R4, R7, -1	1	^	А	×	×	X	0	Ò	0	٨	Ó	٥	ס	1	b	O	Л	۴	۴	Ę	۴	
OUT	R5 // IN R6	1	0	1	\times	×	X	X	х	X	X	Χ	Х	1	1	1	٥	1	γ	×	Χ	Χ	
IN	R1 // ADD R2, R3, R7	_														_			_,				١,
MOVEI	R3, 327	×	Х	Χ	X	Х	Х	ь	٨	0	0	٥	Λ	б	Q	Λ	1	Л	Ь	d	بر	ন	
SHLI	R6, R6, 1	Л	^	Ò	×	×	X	Ó	٥	0	1	1	X	Ŋ	^	1	Ò	Λ	Ô	٥	٥	1	
CMPEQ	-, R3, R2	6	Λ	٨	٥	1	Ø	٨	ם	γ	٥	٨	Λ	×	χ	X	×	Ó	×	\prec	×	×	
SUBI	-, R2, 1	0	٨	0	火	\succ	Х	٥	O	٥	٨	٥	Д	Х	×	X	X,	٥	٥	O	Ò	Л	١,

<u>Pregunta 2</u>

Mnemo	otécnico	Palabra de control
		hexadecimal
AND	R3, R1, R5	06C070000
ADD	R1, R2, R3 // NOT R2, R1	
SHAI	R7, R7, -3	100CFFFFD
ADDI	R4, R7, -1	10089 FF FF
OUT	R5 // IN R6	140126000
IN	R1 // ADD R2, R3, R7	
MOVEI	R3, 327	002270747
SHLI	R6, R6, 1	180E00001
CMPEQ	-, R3, R2	OD564000
SUBI	-, R2, 1	080400001

<u>Pregunta 3</u>


- a) AND R3, R1, R5 Respuesta: R3 = 0
- b) ADD R1, R2, R3 // NOT R2, R1 Respuesta: -----


c) SHAI R7, R7, -3 SNift =
$$(1/101)_2 = -3$$

R7 = 7 + 3 = 10 => R7 = 0 x = 01
(0x = 0A)

Pregunta 4

a) Ya está resuelto en el enunciado

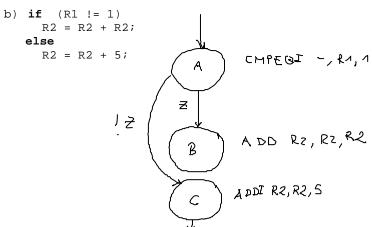

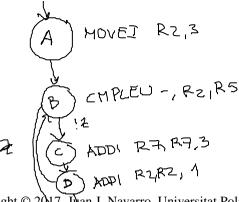


Copyright © 2017, Juan J. Navarro, Universitat Politècnica de Catalunya.


d) **if**
$$(R1<3> = 1)$$


 $R2 = R2 + R5;$

(Nota: R1<3> se refiere al bit 3 del registro R1. La acción ANDI de R3 con un valor inmediato adecuado da como resultado 0 si el bit 3 de R1 vale 0 y distinto de 0 si vale 1).

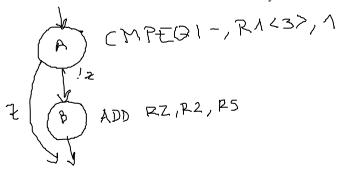


Pregunta 5

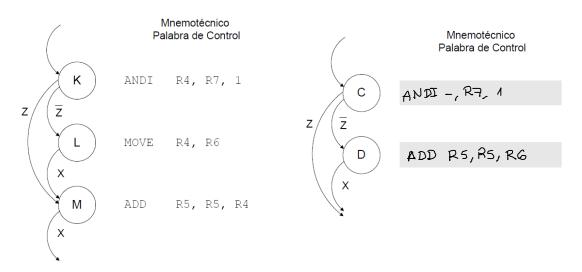

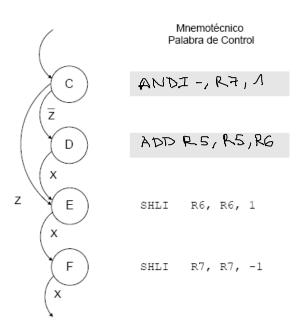

Pregunta 6

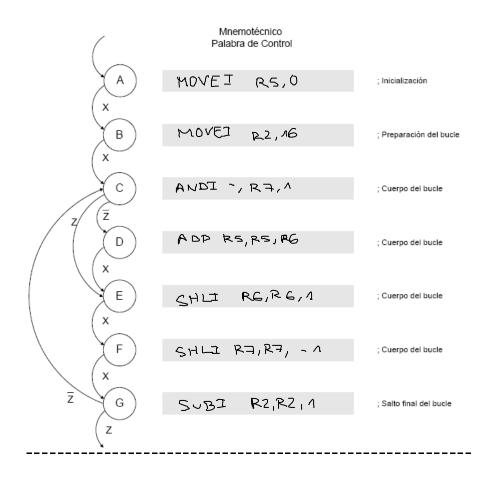

Pregunta 7

Ciclo	Mnemotécnico	Estado actual de los registros									
		R2	R5	R6	R7						
0	MOVEI R5, 0	XXXX	XXXX	0011	0101						
1	MOVEI R2, 4	$\times \times \times$	0000	0011	0101						
2	ANDI -, R7, 1	0100	0000	0011	D 101						
3	ADD RS, RS, RG	9	0000	0011	60101						
4	SHL RG, RE,1	9/0	DD 11	9044	0101						
5	SHL R7, R3-1	0 1 90	00 11	0110	0101						
6	SUBI RZ, RZ, 1	0 0	0011	0110	@O \0						
7	AND1-, RZ, 1	0011	BOVY	0110	00 VO						
8	SHL RG, RG, 1	0011	20 V U	0110	ap 10						
9	St. R7, R7, -1	00 11	901X	1100	0010						
10	SUBI RZ, RZ, A	00 1	00 11	1100	0001						
11	ANDI -, R7, 1	00 10	OG Y1	1 / 00	∞ 1						
12	YDD BZ' 52' FC	00 10	9011	1100	CC 1						
13	SHL 76,26,1	90 VQ	1111	1100	0001						
14	5HL R7, R7,-1	00 10	1/1/1	1900	2001						
15	SUB RZ, RZ, 1	Φ Λο	1111	1000	0000						
16	ANPI -, 程, A	000	71/1	1000	080						
17	5HL RG, RG11	ر 00 00	1111	1000	000						
18	5HL R7, R7, -1	\ 0 0 0	1111	ひゅつひ	0000						
19	SVB1 AZ, PZ, 1	000	1111	5000	0000						


a) ¿Cuántos ciclos tarda en ejecutarse el algoritmo?

b) ¿Cuál es el estado de la UPG (el valor de los registros de la UPG) después de ejecutarse el algoritmo?


R2: 0001 RC: 0000 R5: 1111 R7: 6005

<u>Pregunta</u> 8

Mnemotécnico Palabra de Control

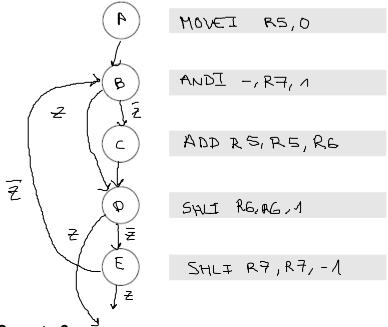

Pregunta 9

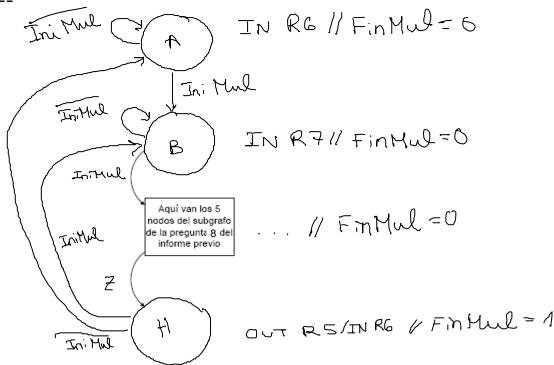

		0	1	1	1	
		1	0	0	1	
		1	0	1	1	
		1	1	0	2	
		1	1	1	2	
	<u>Pregunta 10</u>	2	0	0	3	
	- reguira - re	2	0	1	3	
		2	1	0	3	
	ROM_Q+_MUL	2	1	1	3	
		3	0	0	4	
	_	3	0	1	5	
	_	3	1	0	4	
	_	3	1	1	5	
	_	4	0	0	5	
	-	4	0	1	5	
	-	4	1	0	5	
		4	1	1	5	
	-	5	0	0	6	
	-	5	0	1	7	
	-	5	1	0	6	
	-	5	1	1	7	
	-	6	0	0	3	
	-	6	0	0	7	
	-	6	1	1	7	
		6 7	0	0	0	
		7	0	1	0	
	ROM_OUT_MUL	7	1	0	1	
	Now_oot_met	7	1	1	1	
	-		•			
0 0 0 1	1	x x	x	x x	x x	0 0 0 0
2 0 0 0 0	1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x	x x	X X	0 0	0 0	0 0 0 0
4 0 0 0 0	0	1 1	Ö	x x	x x	0 0 0 0
6 0 0 0 0	1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1	x x	x	F F	F F	0 0 0 0
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		1 1	1	1 1		